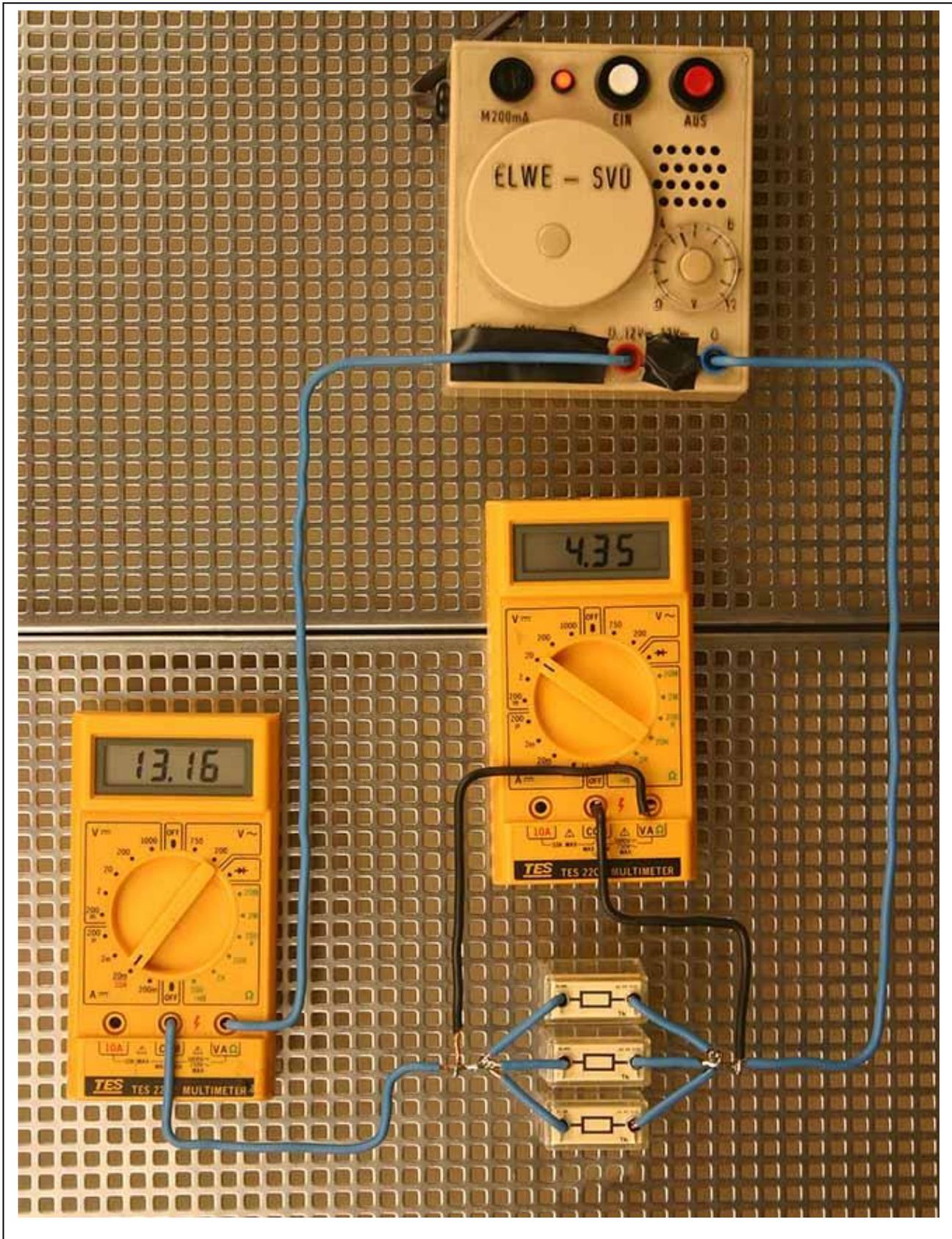


PROBLEMAS VISUALES DE FISICA (ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA)

PVFEEMOP10*



Con los datos que se dan en la foto, con una fuente variable de corriente, un amperímetro, un voltímetro y 3 resistencias iguales, determina el valor de las resistencias.