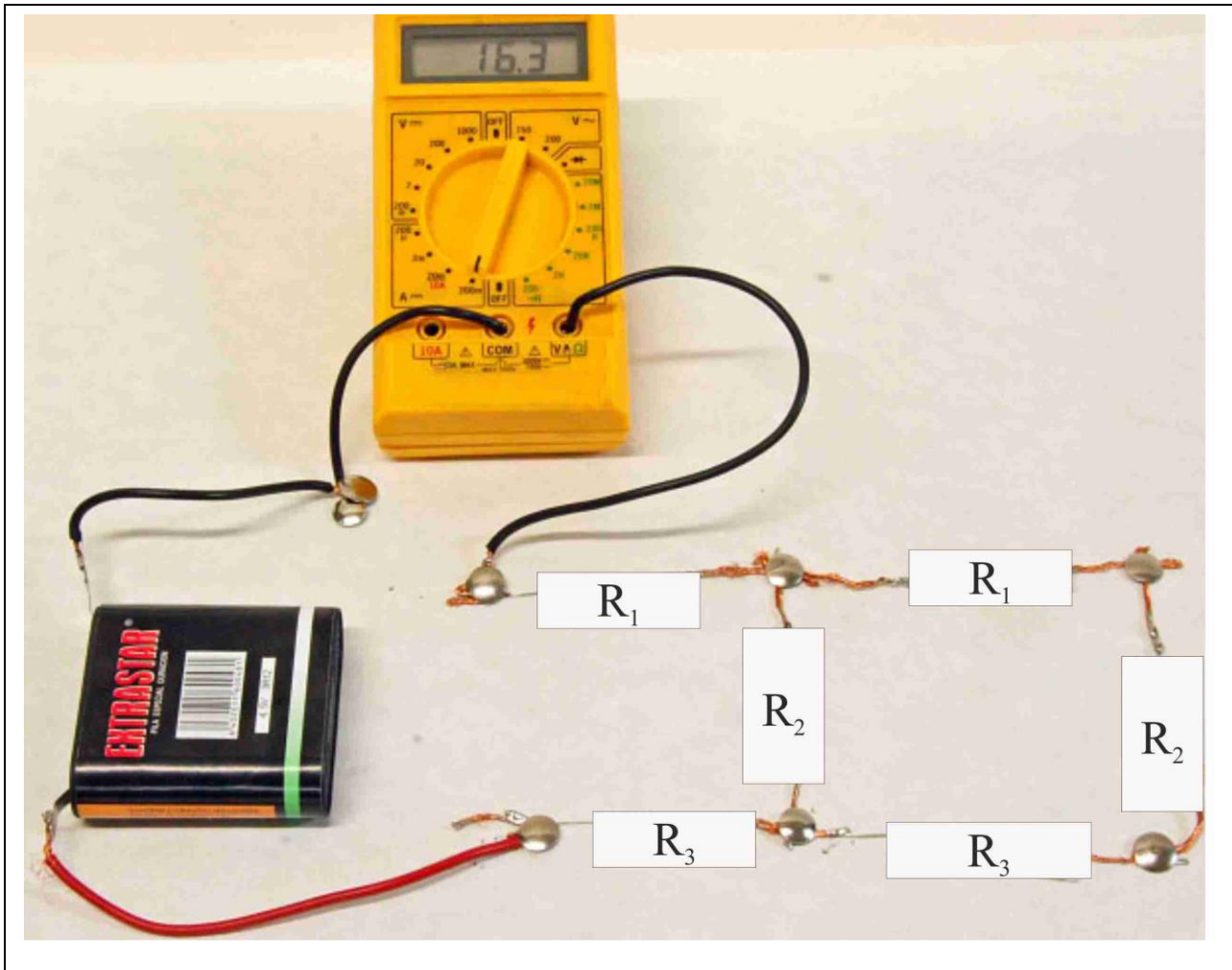


PROBLEMAS VISUALES DE FISICA (ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA)

PVFEEMOP14*



Con los datos que se dan en la foto, con una pila de 4,5V, un voltímetro y 6 resistencias así dispuestas, de forma que R_1 es doble que R_2 y ésta a su vez doble que R_3 , determinar su valor.