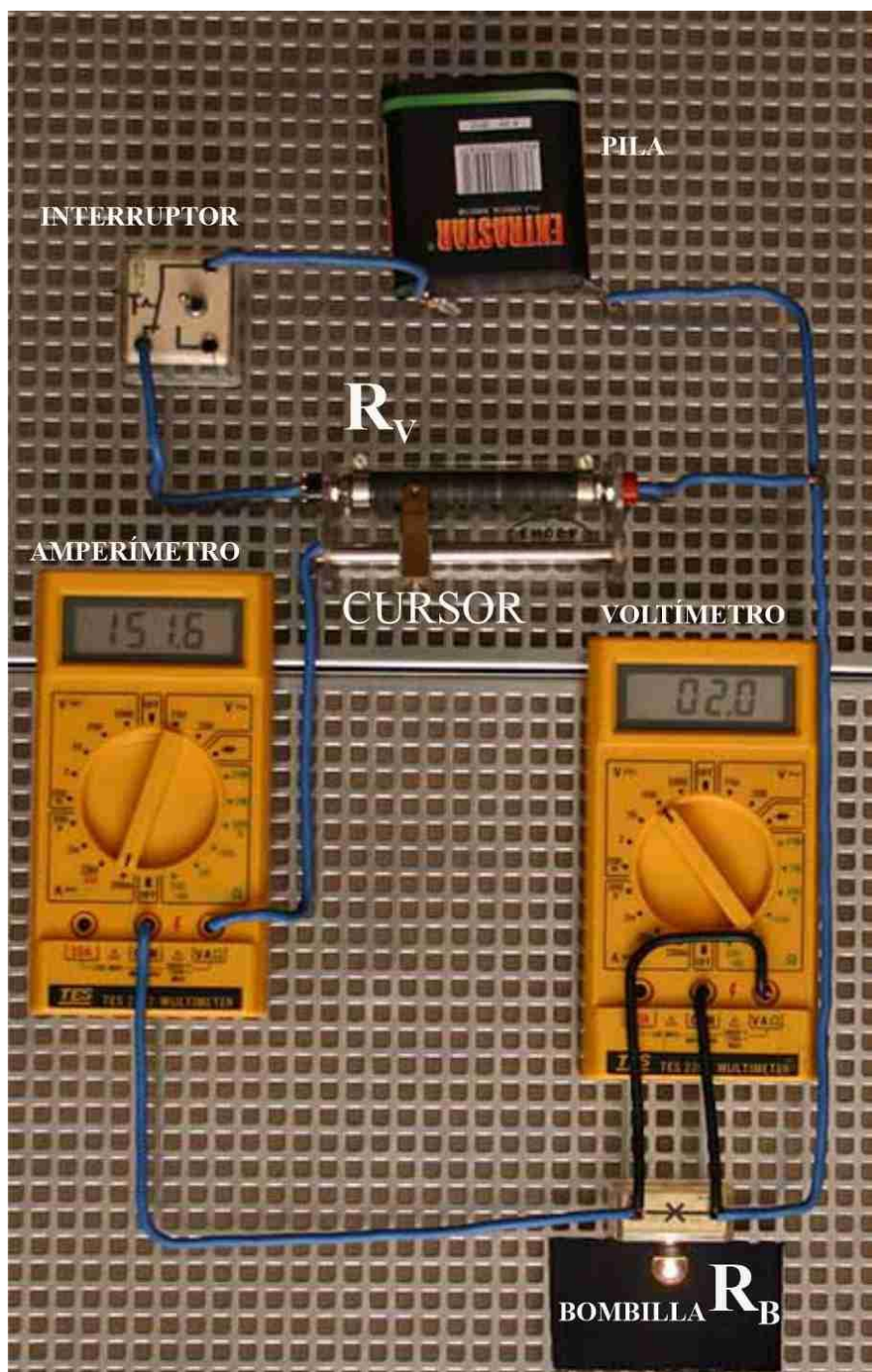


PROBLEMAS VISUALES DE FISICA (ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA)

PVFEEMOP17*



Con los datos que se dan en la foto, con una pila de 4,5V, una resistencia variable R_v , una bombilla, que implica una resistencia R_B , una vez cerrado el interruptor, determinar sus valores.

Si el cursor se desplazara hacia su izquierda, ¿la bombilla iluminaría más o menos?