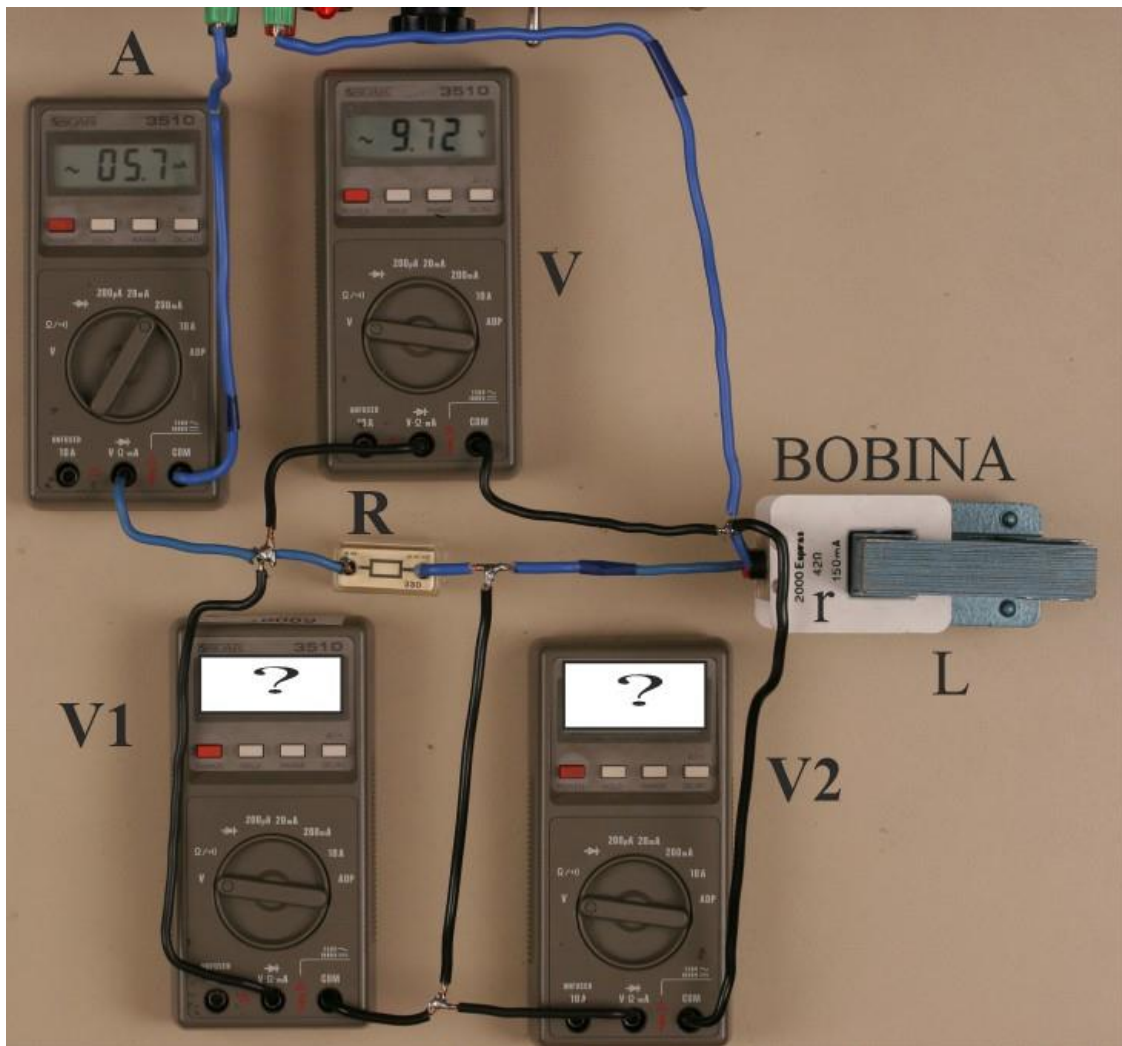


PROBLEMAS VISUALES DE FÍSICA (ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO, OPTICA)

PVFEEMOP31*. Circuito de corriente alterna en serie 2



En el circuito de la figura, con un generador que suministra una frecuencia de 50Hz, una R (330Ω) en serie con una bobina de resistencia r de 43Ω con los datos que se toman visualmente determinar:

- La reactancia inductiva
- El coeficiente de autoinducción L
- Lo que marcarían los voltímetros V_1 y V_2