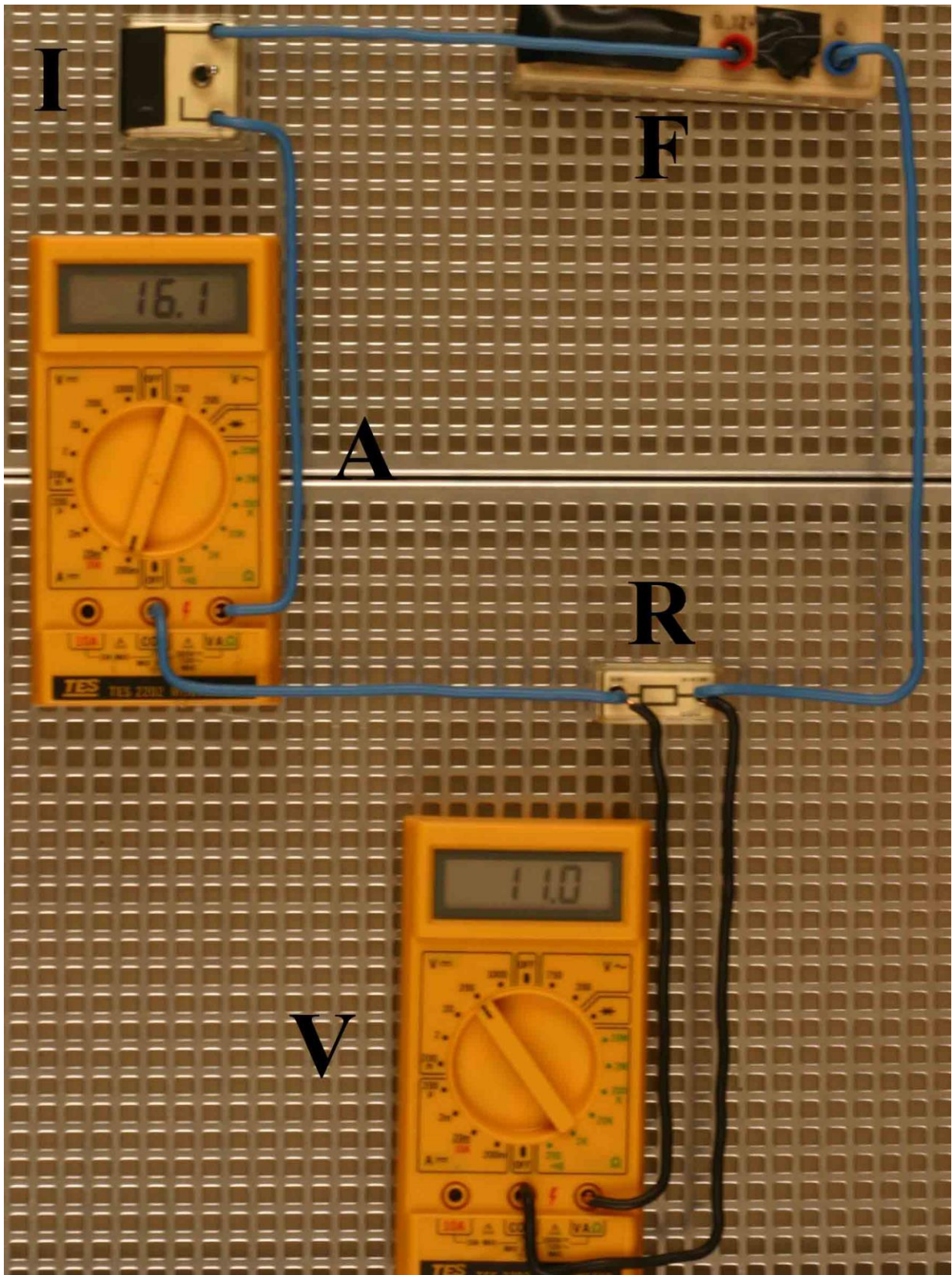


## PVFEMOP33\*. DETERMINACIÓN DE UNA RESISTENCIA EN CORRIENTE CONTINUA



Dado el circuito de la figura, siendo F, una fuente de alimentación de corriente continua variable, I un interruptor, A, un amperímetro, V un voltímetro y R una resistencia, con los datos que se observan, determina el valor de R