



Suponiendo un comportamiento ideal del transformador dado, con los datos de la foto, determinar lo que marcaría el voltímetro del primario